


DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)
TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

Nom : Prénom : Date :

Ces deux documents sont à rendre avec la copie, agrafés, même s'ils n'ont pas été complétés.

DREP 1 — BILAN DE PUISSANCE (THÉORÈME DE BOUCHEROT)

À compléter aux questions A.1 à A.4, puis C.1.

Départ	P (W)	$\tan \varphi$	Q (var)	S (VA)
D1 — Pompe HP				
D2 — Éclairage				
D3 — Chauffe-eau				
D4 — Compresseur				
Installation actuelle				
D5 — Aspirateur (projet)				
Installation avec D5				

Facteur de puissance actuel : Courant de ligne : A

Taux d'utilisation de l'abonnement : %

DREP 2 — RELÈVEMENT DU FACTEUR DE PUISSANCE



À compléter aux questions C.3 à C.5.

Grandeur	Valeur
Puissance réactive à compenser Q_C (var)	
Capacité calculée (μF)	
Capacité normalisée retenue (μF)	
Tension assignée retenue (V)	
Q_C fournie par le condensateur retenu (var)	
Puissance apparente après compensation (VA)	
Facteur de puissance après compensation	
Courant de ligne après compensation (A)	