



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6


# Le redressement

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....


Ce document est à rendre avec la copie, même s'il n'a pas été complété.

## DREP 1 — TRAJET DU COURANT ET RÉSULTATS

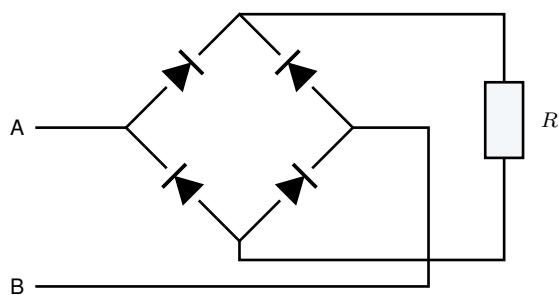Question A.3 : sur chaque schéma, repasser en couleur les deux diodes qui conduisent et le trajet du courant.



la borne A est au potentiel le plus haut

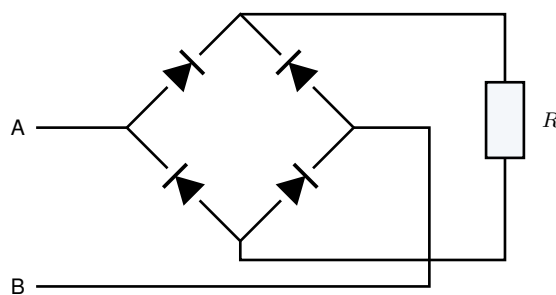

la borne B est au potentiel le plus haut

| Grandeur | Valeur et unité |
|----------|-----------------|
|----------|-----------------|

tension maximale après le pont

ondulation maximale tolérable

ondulation avec 4700  $\mu\text{F}$

capacité minimale

condensateur choisi (référence)